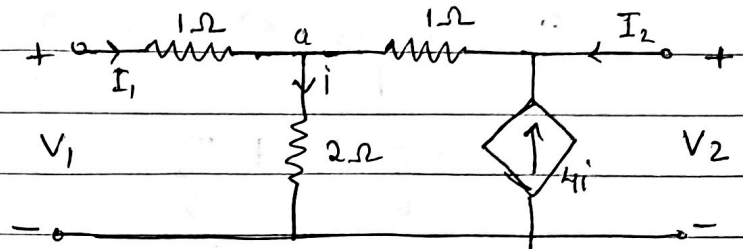


6/11/22

NAS - AIHIP Assignment - Unit 4

1. For the given 2 port network, find the following:
- Z parameters
 - y parameters
 - h parameters
 - t parameters

t-parameters

$$V_1 = AV_2 - BI_2$$

$$I_1 = CV_2 - DI_2$$

$$I_2 = 0$$

$$I_1 = \frac{V_a}{2} + \frac{V_a - V_2}{1} \quad \text{--- (1)}$$

$$\frac{V_a - V_1}{1} + \frac{V_a}{2} + \frac{V_a - V_2}{1} = 0$$

$$i = \frac{V_a}{2}$$

$$\frac{V_2 - V_a}{1} = 4\left(\frac{V_a}{2}\right) + I_2 \Rightarrow 0 = V_2 - 3V_a \Rightarrow V_a = V_2/3 \quad \text{--- (2)}$$

$$I_1 = \frac{V_2}{6} - \frac{2}{3}V_2 \rightarrow \boxed{C = \frac{I_1}{V_2} = -\frac{1}{2} S}$$

$$I_1 = \frac{V_1 - V_a}{1} = V_1 - \frac{V_2}{3} = -\frac{1}{2}V_2$$

$$\boxed{A = -\frac{1}{6}}$$

$$V_2 = 0$$

$$\frac{V_a - V_1}{1} + \frac{V_a}{2} + \frac{V_a - 0}{1} = 0 \Rightarrow V_1 = \frac{5}{2}V_a \quad \text{--- (3)}$$

$$I_2 \neq 2V_a = \frac{0 - V_a}{1} \Rightarrow I_2 = -3V_a \Rightarrow V_a = \frac{-I_2}{3}$$

$$I_2 = -3 \times \frac{2V_1}{5} \Rightarrow 5I_2 = -6V_1$$

$$B = \frac{-V_1}{I_2} = \frac{-5\Omega}{6} \rightarrow \boxed{B = \frac{5}{6}}$$

$$I_1 = \frac{V_1 - V_2}{1}; \quad V_2 = -\frac{I_2}{3}$$


$$I_1 = -\frac{5}{6}I_2 + \frac{I_2}{3}$$

$$\boxed{\frac{-I_1}{I_2} = D = \frac{1}{2}}$$

Z parameters

$$V_1 = Z_{11}I_1 + Z_{12}I_2$$

$$V_2 = Z_{21}I_1 + Z_{22}I_2$$

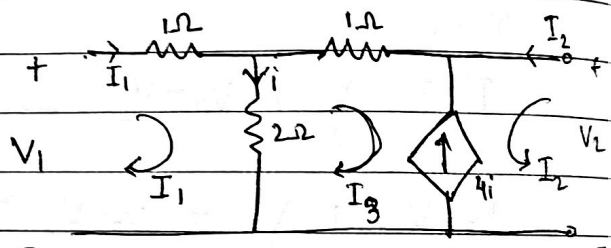

$$I_3 = -4i$$

KCL

$$I_1 - I_3 - i = 0 \Rightarrow I_1 = -3i$$

$$V_1 = 2I_1 - 2I_3 \quad \text{--- ①}$$

$$\boxed{Z_{11} = \frac{V_1}{I_1} = \frac{-i}{-3i} = \frac{1}{3} \Omega}$$

$$V_2 = -3I_3 + 2I_1 = 6i$$

$$\boxed{Z_{21} = \frac{V_2}{I_1} \Big|_{I_2=0} = \frac{6i}{-3i} = -2 \Omega}$$

$$I_1 = 0$$

$$I_3 = -i + 4i = 3i \quad i - 4i = -3i$$

$$V_1 = 2i$$

$$\boxed{Z_{12} = \frac{V_1}{I_2} \Big|_{I_1=0} = \frac{2i}{3i} = \frac{2}{3} \Omega}$$

$$Z_{22} = \left. \frac{V_2}{I_2} \right|_{V_1=0} = \frac{3i}{-3i} = -1\Omega$$

Y parameters

short $V_2 = 0$

$$V_c = V_1 + V_2 + V_c - 0 = 0$$

$$V_1 = \frac{5}{2} V_c \quad \text{--- (1)}$$

$$I_2 + 2V_c = \frac{0 - V_c}{1} = 0$$

$$I_2 = -3V_c \quad \text{--- (2)}$$

$$V_1 = \frac{5}{2} \times -\frac{1}{3} I_2 = -\frac{5}{6} I_2 \Rightarrow \left[y_{21} = \left. \frac{I_2}{V_1} \right|_{V_2=0} = \frac{-6}{5} = -1.2S \right]$$

$$I_1 = \frac{V_1 - V_c}{1} \Rightarrow I_1 = V_1 - \frac{2}{5} V_1$$

$$\left[y_{11} = \left. \frac{I_1}{V_1} \right|_{V_2=0} = \frac{3}{5} = 0.6S \right]$$

short $V_1 = 0$



$$\frac{V_c - 0}{1} + \frac{V_c}{2} + \frac{V_c - V_2}{1} = 0$$

$$\Rightarrow 5V_c = 2V_2 \quad \text{--- (3)}$$

$$\frac{V_2 - V_c}{1} - 4\left(\frac{V_c}{2}\right) = I_2 = 0 \Rightarrow V_2 - 3V_c = I_2$$

$$\rightarrow V_2 - 3\left(\frac{2}{5}V_2\right) = I_2 \Rightarrow \left[y_{22} = \left. \frac{I_2}{V_2} \right|_{V_1=0} = -0.2S \right]$$

$$5(-I_1) = 2V_2 \Rightarrow \left[y_{12} = \left. \frac{I_1}{V_2} \right|_{V_1=0} = -0.4S \right]$$

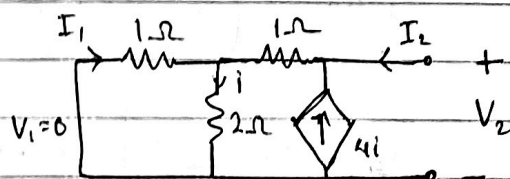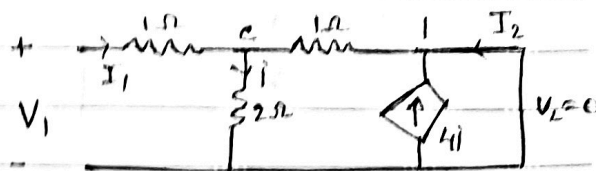


h-parameters

$$I_1 = 0$$

$$V_1 - V_2 + \frac{V_1}{2} = 0$$
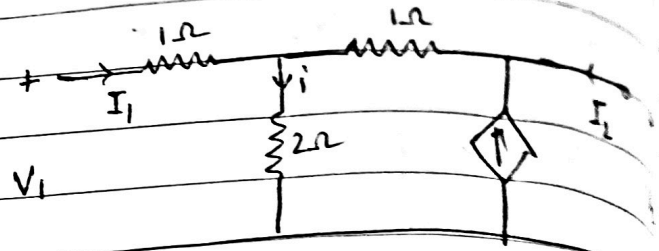
$$h_{12} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{2}{3}$$



$$-4i + i - I_2 = 0 \Rightarrow I_2 = -3i$$

$$V_2 = (1+2) \times i = 3i$$

$$h_{22} = \frac{I_2}{V_2} \Big|_{I_1=0}$$

$$h_{22} = \frac{-3i}{3i} = -1S$$

$$\rightarrow V_2 = 0$$

$$\frac{V_x - V_1}{1} + \frac{V_x}{2} + \frac{V_x - 0}{1} = 0$$

$$V_1 = \frac{5V_x}{2} \Rightarrow i = 5; \quad i = \frac{V_x}{2}$$

KCL

$$I_1 = -3i$$

$$h_{11} = \left(\frac{5}{2} \times 2i \right) \div 3i = \frac{5}{3} \Omega$$

$$h_{21} = -2S \quad \left(\because I_2 = -3V_x = 6i \right)$$